

System 7036799DC

Przewaga nad systemem oryginalnym

Generator / zapłon elektroniczny do silnika Sachs 125 (np. w modelach Hercules 1001-1251, KTM 100/125, Penton)

- Generator magnetyczny ze zintegrowanym zapłonem półprzewodnikowym. Moc wyjściowa 12 V/100 W DC. Zastępuje stary system Motoplat (w tym cewkę zapłonową). Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obudowie silnika. System jest technicznie zdolny do pracy bez akumulatora.

- wszystkie części są nowe
- większa moc światła
- bardzo stabilny zapłon z solidną iskrą
- lepszy rozruch, lepsze spalanie paliwa



Instrukcja montażu systemu 7036799DC	16.3.2026
- Jeśli potrafisz zainstalować i wyregulować standardowy układ zapłonowy oraz posiadasz podstawowe umiejętności mechaniczne, możesz zainstalować układ VAPE! Jeśli nigdy nie zajmowałeś się układem zapłonowym, lepiej zleć to komuś, kto się na tym zna. - Firma VAPE nie ma możliwości monitorowania przestrzegania tych instrukcji ani warunków i metod instalacji, obsługi, użytkowania i konserwacji systemu. Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie mienia, a nawet obrażenia ciała. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowej obsługi lub nieprawidłowego użytkowania i konserwacji lub w jakikolwiek sposób z nimi związane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, danych technicznych lub instrukcjach montażu i obsługi bez uprzedniego powiadomienia.	
WAŻNE	
- Przed rozpoczęciem pracy przy motocyklu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy pamiętać, że wszelkie modyfikacje materiału, a także własne próby naprawy, które nie zostały uzgodnione z firmą VAPE, mogą spowodować utratę gwarancji. Nie należy odcinać przewodów. Prowadzi to do utraty zabezpieczenia przed odwróceniem polaryzacji i często powoduje uszkodzenie elektroniki. Należy również zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie informacyjnej dotyczącej tego systemu. Sprawdź, czy zakupiony produkt rzeczywiście pasuje do posiadanego motocykla. Nieprawidłowe ustawienia zapłonu mogą spowodować uszkodzenie silnika, a nawet obrażenia podczas rozruchu kopnięciem (gwałtowne odrzuty). Zachowaj ostrożność podczas pierwszych jazd próbnych. W razie potrzeby zmień ustawienia na bezpieczniejsze wartości (mniejsze wyprzedzenie). Podczas montażu sprawdź dokładnie, czy wirnik (koło zamachowe) nie dotyka cewek stojana ani żadnych innych elementów, co może się zdarzyć z różnych powodów i prowadzić do poważnych uszkodzeń.	
Przeznaczenie - System ten jest przeznaczony do zastąpienia standardowych dynamo/alternatorów i układów zapłonowych w motocyklach zabytkowych i klasycznych, których charakterystyka silnika nie została zmodyfikowana przez producentów części zamiennych. System ten nie jest systemem tuningowym i nie powoduje znacznego wzrostu mocy silnika. Znacząco poprawia jednak przydatność do ruchu drogowego i komfort jazdy, zapewniając lepsze oświetlenie, lepsze działanie kierunkowskazów bocznych i klaksonu oraz, w porównaniu ze starszymi systemami standardowymi, większą niezawodność. Ponieważ nasz system nie ingeruje w charakterystykę silnika, nie powoduje wzrostu emisji zanieczyszczeń gazowych i hałasu. W większości przypadków emisja zanieczyszczeń powinna nawet ulec zmniejszeniu dzięki lepszemu spalaniu. Jeśli system jest używany zgodnie z przeznaczeniem, nie narusza on zazwyczaj obowiązujących przepisów prawnych dotyczących motocykli. (Proszę sprawdzić lokalne przepisy prawne!) System ten nie nadaje się do użytku podczas zawodów. Jeśli będzie używany w sposób niezgodny z przeznaczeniem, gwarancja zostanie unieważniona i może się okazać, że nie uzyskasz pożądaných rezultatów lub, w najgorszym przypadku, utracisz zgodność z przepisami dotyczącymi przydatności do ruchu drogowego.	
 - VAPE gwarantuje homologowane produkty oznaczone znakiem „E” w pierścieniu (E8 specjalnie dla Republiki Czeskiej), zapewniając w ten sposób stałą zgodność właściwości produktu z odpowiednimi przepisami homologacyjnymi ECE (w szczególności ECE R10.05). Kontrola jest regularnie przeprowadzana przez właściwy organ.	
- System ładowania nadaje się wyłącznie do stosowania z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi 12 V (6 V w przypadku systemów 6 V) z elektrolitem płynnym lub akumulatorami kwasowo-ołowiowymi szczelnymi, AGM, żelowymi. Nie nadaje się do stosowania z akumulatorami niklowo-kadmowymi, niklowo-wodorkowymi, litowo-jonowymi ani żadnymi innymi typami akumulatorów wielokrotnego ładowania lub jednorazowego użytku.	
- Jest to system zamienny, a nie kopia oryginalnego materiału. Części w tym systemie wyglądają zatem inaczej i mogą pasować inaczej (zwłaszcza cewka zapłonowa i regulator), co wymaga pewnych dostosowań ze strony użytkownika.	

- **Podczas montażu należy koniecznie zacząć od montażu części silnika**, aby sprawdzić, czy naprawdę pasują, zanim przystąpi się do montażu części zewnętrznych. W wielu przypadkach klienci montują je jako pierwsze, a tym samym często modyfikują je z naruszeniem gwarancji, co sprawia, że nie nadają się one do ponownej sprzedaży. Wymiana starych układów zapłonowych nie polega na wybraniu produktu z półki w supermarkecie, ponieważ istnieje bardzo wiele typów, wersji i prawdopodobnie nieznanymi modyfikacji posprzedażowych, które stwarzają duże pole do popełnienia błędów.

- Nasze systemy **NIE** zostały **przetestowane pod kątem współpracy z urządzeniami elektronicznymi innych producentów (takimi jak GPS, telefony komórkowe, oświetlenie LED itp.) i mogą spowodować uszkodzenie takich elementów**. Istniejące tachometry elektroniczne mogą nie współpracować z nowym systemem. Istniejące wyłączniki bezpieczeństwa i elektroniczne sterowniki zaworów mogą nie być obsługiwane. Być może motocykl był pierwotnie wyposażony w zapłon, który ograniczał prędkość maksymalną ze względów prawnych. Nowy system nie posiada takiej funkcji, dlatego należy wcześniej sprawdzić sytuację prawną.

- Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, zleć go ekspertowi lub warsztatowi specjalistycznemu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie nowego systemu i motocykla, a nawet doprowadzić do obrażeń ciała.

- Przed zamówieniem systemu sprawdź, czy zestaw zawiera narzędzie do wyciągania nowego wirnika. Jeśli nie, lepiej zamów je jednocześnie. Nigdy nie używaj do wyciągania nowego wirnika narzędzi innych niż zalecane. Uszkodzenia wirnika wynikające z użycia innych narzędzi lub metod nie są objęte gwarancją.

- Wirnik jest wrażliwy na uderzenia (w tym podczas transportu). Przed montażem należy zawsze sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń (w przypadku wirnika bez plastyfikacji magnesów należy spróbować odsunąć magnesy palcami). Po uderzeniu przyklejone magnesy mogły się poluzować i przylegać do wirnika wyłącznie dzięki sile magnetycznej, co nie jest od razu zauważalne. Podczas pracy silnika uszkodzenie byłoby znaczne. Przed umieszczeniem wirnika w silniku należy upewnić się, że jego magnesy nie przyciągnęły żadnych metalowych przedmiotów, takich jak małe śrubki, nakrętki i podkładki. Również to mogłoby doprowadzić do poważnych uszkodzeń.

- **Jeśli masz dostęp do Internetu, najlepiej zapoznaj się z instrukcjami online**. Klikając na zdjęcia, uzyskasz większy i lepszy obraz, a także ewentualnie zaktualizowane informacje. Lista systemów znajduje się na stronie <http://www.powerdynamo.biz>

Powinieneś otrzymać następujące części:



- stator (wstępnie zmontowany)
- wirnik
- elektroniczna cewka zapłonowa, przewód wysokiego napięcia i niebieski przewód (kill)
- regulator/prostownik
- 3 śruby M4, 2 opaski zaciskowe

- Należy pamiętać, że stojan jest tylko luźno przymocowany do podstawy, ponieważ trzeba go odłączyć w celu montażu.



- Aby ponownie odłączyć nowy wirnik, potrzebny będzie ściągacz M27x1,25 (nr części: 99 99 799 00 - nie wchodzi w skład zestawu!).

- **Uwaga:** Nigdy nie używaj ściągacza pazurkowego, młotka ani żadnego innego urządzenia, które mogłoby spowodować odpadnięcie magnesów.

- Upewnij się, że motocykl jest bezpiecznie ustawiony na stojaku, najlepiej na podwyższonym stole warsztatowym, i że masz dobry dostęp do strony generatora silnika. Pamiętaj, że będziesz instalować układ 12 V, więc musisz wymienić wszystkie żarówki na żarówki 12 V.



- Upewnij się, że motocykl jest stabilnie ustawiony na stojaku, najlepiej na podwyższonym stole warsztatowym, i że masz dobry dostęp do strony generatora silnika. Pamiętaj, że będziesz instalować układ 12 V, więc musisz wymienić wszystkie żarówki na żarówki 12 V.

- Zdejmij fabryczne koło zamachowe.



- Odłącz wszystkie przewody prowadzące do starej cewki zapłonowej i skrzynki ULO, a następnie zdejmij te części.

- Odkręć stary stojan i zdejmij go z silnika. Wyjmij wpust z wału korbowego. Nie będzie już potrzebny. Nie zapomnij tego zrobić, ponieważ w przeciwnym razie pojawią się problemy podczas montażu. (Uwaga: ten wpust nie utrzymuje wirnika na wale, ponieważ funkcję tę pełni stożek. Służy on jedynie do prawidłowego ustawienia, które teraz zostanie osiągnięte w inny sposób).

- Uwaga: Nakrętka wału korbowego ma gwint lewy!



- Umieść cewkę stojana z powrotem na płycie, uważając, aby nie uszkodzić przewodów. Stojan musi zatrzasknąć się dość mocno. Jeśli osadza się zbyt luźno, prawdopodobnie zablokował przewód pod spodem!

- Upewnij się, że wewnętrzny otwór zespołu stojana jest równomiernie osadzony na podwyższonej krawędzi mocującej płyty podstawy - w przeciwnym razie cewka będzie siedzieć krzywo i dotknie wirnika, uszkadzając go.

- Przykręć cewkę za pomocą 3 śrub M4 i dokręć.

- Czas zapłonu: Aby uzyskać maksymalną elastyczność, w wirniku nie wykonano żadnego rowka. Nie ma powodu do obaw o utraconą teraz wpustkę Woodruffa. Nie miała ona funkcji blokującej, służyła jedynie do prawidłowego ustawienia zapłonu. Teraz masz oznaczenia i znacznie większą elastyczność.



- Proszę spojrzeć na nowy wirnik. Na jego obwodzie znajduje się niewielka wytłoczona linia. Jest to oznaczenie zapłonu. Jest trwałe, ale słabo widoczne, dlatego lepiej je zaznaczyć markerem.



- Spójrz na nowy stojan. Na obwodzie jego płyty podstawy znajdziesz małe czerwone oznaczenie. To również jest oznaczenie zapłonu.

- Jeśli całkowicie zdjąłeś stojan z płyty, upewnij się, że umieścisz go z powrotem w tej samej pozycji, w przeciwnym razie utracisz synchronizację. Niebezpieczeństwo to jest jednak niewielkie, ponieważ przewód poprowadzi Cię prawidłowo do wyjścia.



- Umieść wirnik luźno na korbie i sprawdź, czy może się swobodnie poruszać nad podstawą stojana.

- Wyjmij świecę zapłonową i ustaw tłok w pozycji zapłonowej. Może to być 2 mm przed górnym martwym punktem.

- Ostrożnie zdejmij wirnik ponownie, nie zmieniając położenia wału korbowego, i ponownie umieść go na wale korbowym w taki sposób, aby oznaczenie na wirniku pokrywało się z oznaczeniem na stojanie. W tej pozycji ostrożnie zamocuj wirnik za pomocą oryginalnej nakrętki.


- Przymocuj cewkę zapłonową i regulator (lewe zdjęcie pokazuje mniejszy regulator prądu przemiennego) do ramy motocykla, najlepiej w miejscu, gdzie znajdowała się oryginalna cewka.
(Zdjęcia przedstawiają inny motocykl!)



- Teraz należy podłączyć poprzedni obwód prądu stałego (kierunkowskazy, klakson i ładowanie akumulatora) oraz obwód prądu przemiennego (reflektory i światła hamowania). Podłącz również nowy kierunkowskaz. W tym celu należy zidentyfikować następujące przewody i:


- Pozostawić bez zamiany:	• zielony kabel z modułu ULO (pin 1) do Motoplat • 2 przewody z Motoplat do cewki zapłonowej
- Połącz ze sobą, a następnie z plusem akumulatora: (Nasza rada: dodatkowy przełącznik i bezpiecznik!)	• żółto-zielony przewód, który poprzednio wychodził z modułu ULO, pin 49 (klakson i kierunkowskaz) • zielony kabel od światła hamowania, który wcześniej biegnie do Motoplat • żółty kabel, który wcześniej biegł do Motoplat (reflektory) • plus nowego wyzwalacza migacza
- Niebieski kabel odcinający (poprzednio z cewki zapłonowej):	• zostanie podłączony do niebiesko-białego przewodu z cewki zapłonowej. Jeśli jest podłączony do masy, zapłon jest wyłączony (tak jak poprzednio). Jeśli coś nie działa, odłącz ten przewód i ponownie sprawdź. • zostanie również podłączony do niebieskiego przewodu z wiązki przewodów. Jest to przewód odcinający do przełącznika uziemienia silnika. Podłącz go do niebieskiego przewodu wyłącznika awaryjnego starego systemu Motoplat lub do niebieskiego przewodu zamka zapłonu.
- Brązowy kabel, który prowadzi do skrzynki ULO (pin 31): - Na koniec, nowe przewody migacza:	• przykręć do solidnego podłoża, najbezpieczniej bezpośrednio do ujemnego bieguna akumulatora. • Napięcie wejściowe 12 V plus jest już podłączone do plusa (patrz wyżej) • wyjście do przełącznika migacza zostanie podłączone do pomarańczowego (lub czasami czarnego) kabla, który biegnie przed skrzynką ULO (pin 49a) • jeśli wyzwalacz migacza ma połączenie uziemiające, należy go (oczywiście) podłączyć do uziemienia

Ausschnitt aus dem Originalschaltplan

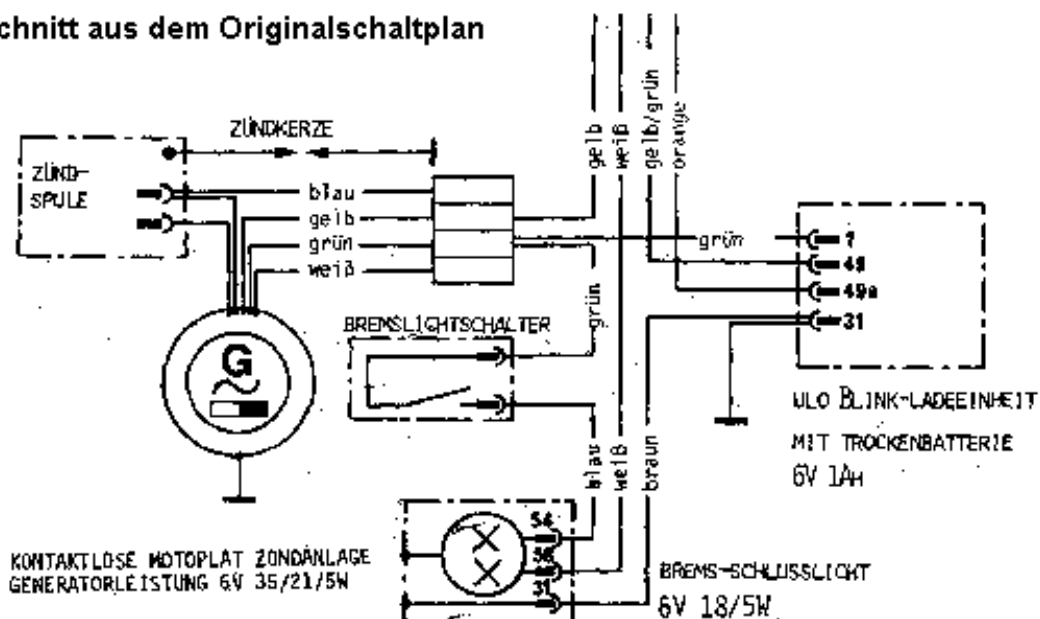

Podłącz części zgodnie ze schematem połączeń 71ik_102:

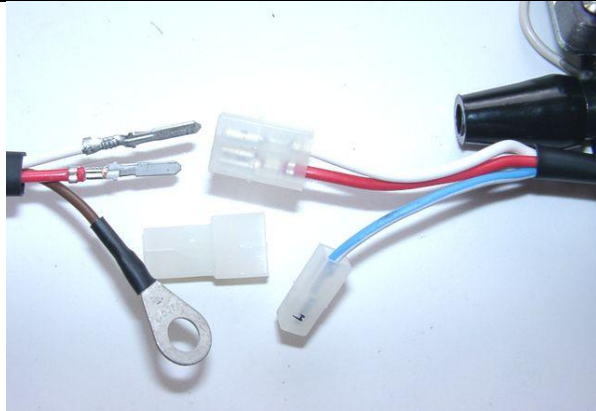- Aby ułatwić wyprowadzenie przewodów przez często niewielkie otwory w obudowie silnika, plastikowa wtyczka przewodów generatora prowadzących do cewki zapłonowej nie została umieszczona na zacisku przewodu. Wtyczkę należy umieścić w tym miejscu dopiero po prawidłowym zamontowaniu wszystkich elementów po stronie silnika.



- Poszukaj cewki zapłonowej z wtyczką żeńską i dwoma przewodami (czerwonym i białym).


- Załóż dostarczoną obudowę wtyczki z 2 pozycjami na tę wtyczkę i podłącz dwa przewody (czerwony i biały) z generatora. Upewnij się, że zaciski są dobrze osadzone w obudowie i że podłączasz:

- biały do białego
- czerwony z czerwonym

- Jeśli zajdzie potrzeba (lub chcesz) ponownie wyjąć zaciski z obudowy wtyczki, włóż spinacz biurowy od przodu obok zacisków i odsuń mały haczyk. Następnie wyciągnij przewód.

- Brązowy przewód z nowego generatora z okrągłym końcówką oczkową należy przykręcić bezpośrednio do ramy uchwytu cewki zapłonowej (uziemiać).

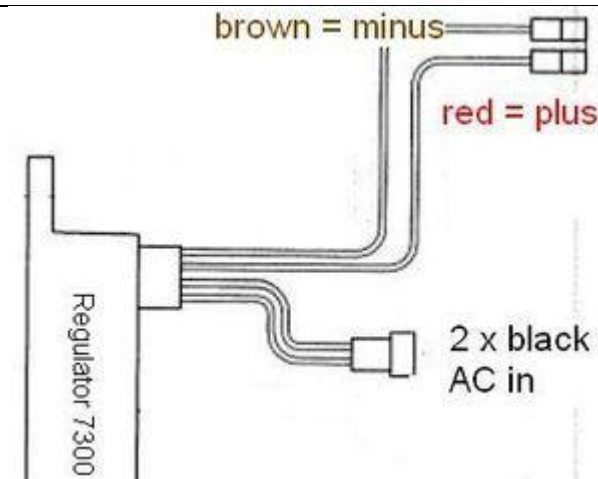Uwaga! Nieprzestrzeganie tej zasady jest najczęstszą przyczyną problemów z zapłonem! Bez tego bezpośredniego połączenia system nie działa lub nie działa długo bez problemów. Nie należy polegać na ramie jako uziemieniu. Farba, olej i brud często uniemożliwiają dobry kontakt!



Nowy regulator/prostownik ma 4 przewody.

- 2 czarne kończące się plastikową wtyczką do wejścia prądu zmiennego z 2 czarnych przewodów generatora
- 1 czerwony z plastikową wtyczką który wysyła sygnał plus
- 1 brązowy z plastikową wtyczką będący uziemieniem (minus)

- Dwa czarne kable prowadzące z generatora ...

... należy najpierw wprowadzić do dostarczonej podwójnej obudowy wtyczki plastikowej. Obudowa ta łączy się z plastikową wtyczką na końcu 2 czarnych przewodów na regulatorze. Nie ma znaczenia, który czarny przewód znajduje się po której stronie, ponieważ jest to prąd przemienny.

- Brązowy przewód z regulatora ...

... powinien być podłączony do ujemnego bieguna akumulatora lub dobrego uziemienia, jeśli nie ma akumulatora.

- Czerwony przewód z regulatora ...

Uwaga:
Nieprawidłowa polaryzacja spowoduje uszkodzenie układów elektronicznych!

... należy podłączyć do **bieguna dodatniego** akumulatora **12 V** lub, jeśli nie ma akumulatora, do przewodów prowadzących do odbiorników (zwykle do styku głównego wyłącznika).

- Jeśli używasz akumulatora, upewnij się, że między akumulatorem a obwodem pojazdu znajduje się **bezpiecznik 15 A**.

- Nie ma możliwości zainstalowania lampki kontrolnej ładowania bez akumulatora, ponieważ i tak nie będzie ona działać. Regulator posiada wbudowany kondensator o dużej mocy, który wygładza napięcie. Dzięki temu kierunkowskazy boczne (migacze) i klakson będą działać prawidłowo nawet bez akumulatora.

- Pozostaje niebieski (czasami niebiesko-biały) przewód przy cewce zapłonowej. Jest to przewód wyłączający (odcinający).

- Uwaga:

W przypadku awarii zapłonu, w pierwszej kolejności należy odłączyć ten niebieski przewód. W wielu przypadkach pozwoli to na ponowne uruchomienie pojazdu.

- Podłączony do masy - zatrzyma zapłon!

- Ten typ okablowania jest stosowany w motocyklach, które pierwotnie były wyposażone w zapłon magnetyczny i dlatego wyłączano je poprzez zwarcie do masy.

- Pojazdy te mają w swojej konstrukcji główny zamek (lub jakiś wyłącznik awaryjny), który w pozycji OFF łączy pin z masą (motocykle niemieckie: pin 2). Niebieski (/biały) przewód cewki zapłonowej zostanie podłączony w tym miejscu. W ten sposób odcięcie działa tak samo jak poprzednio.

Przykręć przewód wysokiego napięcia (zapłonowy) ...

- **Nie należy używać** żadnych kabli wzmacniających iskrę, takich jak „Nology supercables” lub „hot wire”. Spowoduje to zakłócenie działania systemu i może doprowadzić do jego uszkodzenia.

... do cewki zapłonowej i naciągnąć gumową uszczelkę przed zamontowaniem cewki (będzie to łatwiejsze).

- Proszę używać kabla dostarczonego wraz z zestawem, a nie jakiegokolwiek starego kabla.

- Warto zaopatrzyć się w nowe świece zapłonowe i nasadki do świec zapłonowych (najlepiej o rezystancji między 0 a 2 kOhm). Wiele problemów wynika z „pozornie dobrych” (nawet zupełnie „nowych”) świec zapłonowych, zacisków i przewodów.

- **Nie używaj** świec zapłonowych z wewnętrznym rezystorem tłumiącym. Firma NGK (np.) oferowała takie świece zapłonowe oznaczone literą „R” (od rezystora).

- Na koniec – **przed zainstalowaniem akumulatora i przed pierwszym uruchomieniem** – proszę dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia i elementy montażowe zgodnie ze schematem połączeń. Proszę sprawdzić, czy akumulator i żarówki mają prawidłowe napięcie (12 V).

- Jeśli coś nie działa, zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów na naszej stronie głównej. W pierwszej kolejności odłącz niebieski przewód od cewki i ponownie przeprowadź test.

- **WAŻNE:** Podczas **naprawy wału korbowego** wał dynamo jest często obrabiany i staje się krótszy. W rezultacie wirnik znajduje się niżej i może dotykać swymi nitami cewki stojana. Skutkuje to zniszczeniem stojana i awarią zapłonu.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi

- Bezpieczeństwo przede wszystkim! Należy przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy naprawie pojazdów silnikowych (MVR), a także informacji dotyczących bezpieczeństwa i obowiązków wskazanych przez producenta motocykla. Znaki synchronizacji na materiale służą wyłącznie jako ogólne wskazówki podczas pierwszej instalacji. Po montażu należy sprawdzić odpowiednimi środkami (stroboskopem), czy ustawienia są prawidłowe, aby zapobiec uszkodzeniu silnika lub nawet zagrożeniu dla zdrowia. Wyłącznie użytkownik ponosi odpowiedzialność za instalację i prawidłowość ustawień.

- Układy zapłonowe generują wysokie napięcie! W przypadku naszych materiałów nawet do 40 000 woltów! Nieostrożne obchodzenie się z nimi może być nie tylko bolesne, ale wręcz niebezpieczne. Prosimy zachować bezpieczną odległość od elektrody świecy zapłonowej i otwartych przewodów wysokiego napięcia. Jeśli konieczne jest sprawdzenie iskrzenia, należy mocno przytrzymać nasadkę świecy zapłonowej za pomocą dobrze izolującego materiału i mocno docisnąć ją do solidnej powierzchni bloku silnika.

Nigdy nie wyciągaj nasadek świec zapłonowych, gdy silnik pracuje. Myj pojazd tylko przy wyłączonym silniku i wyłączonym zapłonie.

- W zestawie powinien znajdować się kabel HT z zamocowaną gumową nasadką (*niezawierającą rezystora*). Aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami (*wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej*), należy używać świecy zapłonowej z wbudowanym rezystorem (*lub wymienić nasadkę na nasadkę zawierającą rezystor*).

- Nie należy używać jednocześnie nasadek świec zapłonowych zawierających rezystor z świecami zapłonowymi zawierającymi rezystor. Spowodowałoby to problemy, zwłaszcza trudności z uruchomieniem silnika. Łączna rezystancja nasadki i świecy zapłonowej nie powinna przekraczać 5 kOhm.

- Należy pamiętać, że świece zapłonowe starzeją się, zwiększając opór. Jeśli silnik uruchamia się tylko wtedy, gdy jest zimny, bardzo prawdopodobne jest, że przyczyną jest uszkodzone złącze świecy zapłonowej lub wadliwa świeca zapłonowa. Nie należy używać tak zwanych kabli wzmacniających zapłon (np. Nology).

- Po montażu należy sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub, nawet tych wstępnie zamontowanych. Jeśli części poluzują się podczas pracy, nieuchronnie dojdzie do uszkodzenia materiału. Śruby montujemy wstępnie tylko luźno.

- Daj nowo zainstalowanemu systemowi szansę na działanie, zanim zaczniesz sprawdzać i testować wartości lub, co gorsza, wprowadzać w nim zmiany.

Nasze części zostały sprawdzone przed dostarczeniem do Państwa. I tak nie będą Państwo w stanie wiele sprawdzić. **W każdym razie proszę powstrzymać się od pomiarów elementów elektronicznych (takich jak cewka zapłonowa, regulator i moduł wyprzedzenia zapłonu).**

Ryzykują Państwo poważne uszkodzenie wewnętrznej elektroniki. I tak nie uzyskają Państwo żadnych namacalnych rezultatów tej operacji. Należy pamiętać, że przyczyną nieprawidłowego działania mogą być również gaźnik, świece zapłonowe i gniazda świec zapłonowych (nawet jeśli są całkowicie nowe). Z ogólnych doświadczeń z naszymi systemami wynika, że gaźnik będzie musiał zostać ponownie wyregulowany do niższych ustawień. Jeśli system nie uruchomi się po montażu, należy najpierw odłączyć niebieski (lub niebiesko-biały) przewód odcinający bezpośrednio przy cewce zapłonowej (lub w niektórych przypadkach przy module wyprzedzenia zapłonu), aby wyeliminować wszelkie usterki w obwodzie odcinającym. Należy dokładnie sprawdzić połączenia uziemiające i upewnić się, że między ramą a blokiem silnika istnieje dobre połączenie elektryczne. W przypadku problemów prosimy najpierw skonsultować się z naszą bazą wiedzy, zanim wyślą Państwo materiał do nas w celu sprawdzenia.

- Iskra w klasycznych, punktowych układach zapłonowych ma stosunkowo niewielką energię, wynoszącą około 10 000 woltów, i dlatego wygląda na żółtą i grubą (co jednak sprawia, że jest dobrze widoczna). Iskra z naszego systemu jest iskrą o wysokiej energii, sięgającej nawet 40 000 woltów, dlatego ma formę cienkiej igły i niebieski kolor, co sprawia, że jest mniej widoczna. Ponadto iskra pojawia się tylko przy prędkościach uruchamianych kopnięciem, a nie poprzez powolne naciskanie dźwigni kopnięcia ręką (jak ma to miejsce w przypadku zapłonów akumulatorowych).

- Systemy wykorzystujące podwójne cewki zapłonowe mają kilka specyficznych cech. Należy pamiętać, że podczas testów jednej strony, druga strona musi być podłączona do zamontowanej świecy zapłonowej lub bezpiecznie uziemiona/uziemiona. W przeciwnym razie po żadnej stronie nie będzie iskry. Ponadto przy takich otwartych wyjściach długie i niebezpieczne iskry mogą rozpryskiwać się po całej cewce.

- Nigdy nie wykonuj spawania łukowego na motocyklu bez całkowitego odłączenia wszystkich części zawierających półprzewodniki (cewka zapłonowa, regulator, wyprzedzenie). Nie ma potrzeby demontażu stojana i wirnika. To samo dotyczy lutowania. Przed dotknięciem elementów elektronicznych odłącz lutownicę od sieci elektrycznej! Nigdy nie używaj pasty miedzianej na świecach zapłonowych.

- Urządzenia elektroniczne są bardzo wrażliwe na nieprawidłową polaryzację. Po zakończeniu pracy nad układem należy sprawdzić prawidłową polaryzację akumulatora i regulatora. Nieprawidłowa polaryzacja powoduje zwarcia i niszczy regulator, cewkę zapłonową oraz moduł wyprzedzenia zapłonu. Zasadniczo okablowanie jest zawsze dopasowane kolorystycznie. Przypadki, w których kolory przewodów się różnią, są wyraźnie zaznaczone w naszych instrukcjach.

- Podczas obsługi nowego wirnika należy uważać, aby nie uszkodzić jego magnesów. Należy unikać bezpośrednich uderzeń w obwód wirnika. **Podczas transportu nigdy nie należy umieszczać wirnika nad stojanem.** Należy przestrzegać naszych informacji dotyczących transportu materiału.

- Nie używaj gniazd świec zapłonowych o rezystancji większej niż 5 kOhm. Lepiej używać gniazd o rezystancji 1 lub 2 kOhm. Należy pamiętać, że nasadki świec zapłonowych ulegają starzeniu, co powoduje wzrost ich oporu wewnętrznego. Jeśli silnik uruchamia się tylko na zimno, przyczyną jest najprawdopodobniej uszkodzona nasadka świecy zapłonowej i/lub świeca zapłonowa. W przypadku problemów należy również sprawdzić przewody wysokiego napięcia. Nigdy nie należy używać przewodów HT z włókna węglowego ani tzw. „gorących przewodów”, które mają zwiększać iskrę.

- Dobrym pomysłem jest pokrycie wirnika cienką warstwą oleju, aby zmniejszyć ryzyko korozji.

- Nigdy nie używaj ściągacza do pazurów ani młotka do odłączania wirnika. W takim przypadku magnesy mogą się poluzować. Oferujemy specjalny ściągacz do ponownego odłączania nowego wirnika (patrz instrukcja montażu)!

- Jeśli motocykl nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć akumulator (jeśli jest), aby zapobiec upływowi prądu przez diody regulatora. Jednak nawet odłączony akumulator po pewnym czasie się rozładuje.

- Proszę przestrzegać tych wskazówek, ale jednocześnie nie obawiać się procesu instalacji. Należy pamiętać, że przed Państwem tysiące innych klientów z powodzeniem zainstalowało ten system.
Ciesz się jazdą na rowerze z nowym elektrycznym sercem!

